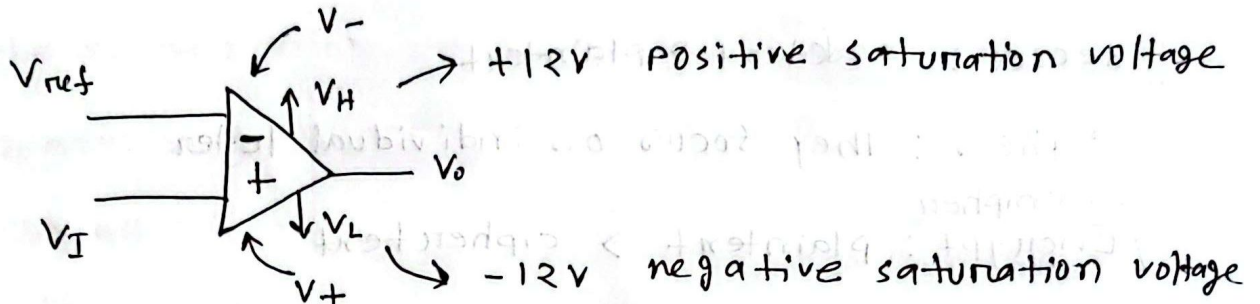


Final




Schmitt Trigger

Comparator





$$V_+ > V_- \rightarrow V_O = V_H$$

$$V_+ < V_- \rightarrow V_O = V_L$$

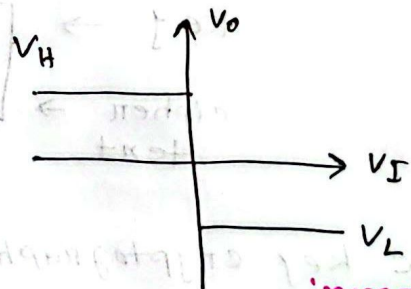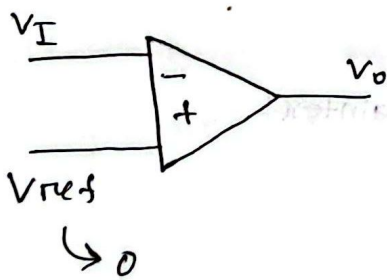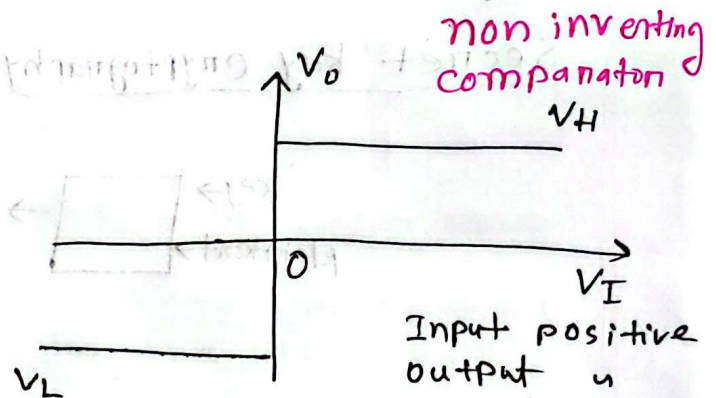

inverting comparator

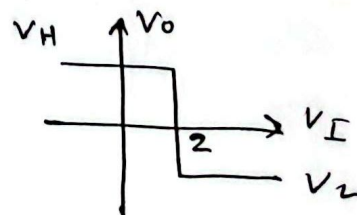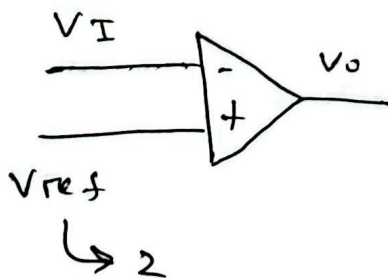

Comparator

1. Inverting

→ with applied reference voltage
→ Ground reference


2. Non-inverting

→ with applied reference voltage
→ Ground reference

non inverting:

$$\rightarrow I = 0$$

$$V_- = 0$$

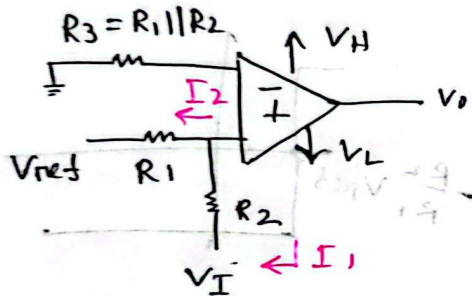

$$I_1 + I_2 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_+ - V_I}{R_2} + \frac{V_+ - V_{ref}}{R_1} = 0$$

$$\Rightarrow R_1(V_+ - V_I) + R_2(V_+ - V_{ref}) = 0$$


$$\Rightarrow V_+(R_1 + R_2) - R_1 V_I - R_2 V_{ref} = 0$$

$$\Rightarrow V_+ = \frac{R_1 V_I}{R_1 + R_2} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref}$$


$$V_+ > V_- \Rightarrow V_0 = V_H$$

$$\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_I + \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref} > 0$$
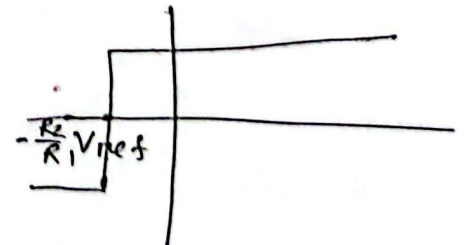
$$\Rightarrow V_I > -\frac{R_2}{R_1} V_{ref}$$



inverting comparator :

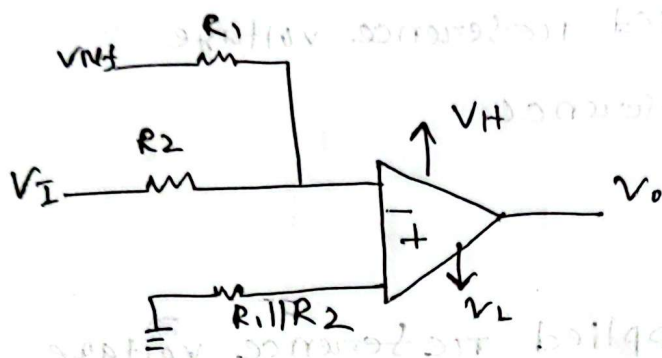

$$V_+ = 0$$

$$V_- = V_I \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$+ V_{ref} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$


$$V_+ > V_- \rightarrow V_O = V_H$$

$$\Rightarrow 0 > V_I \frac{R_1}{R_1 + R_2} + V_{ref} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$


$$\Rightarrow V_I < -\frac{R_2}{R_1} V_{ref}$$

$$V_+ < V_- \rightarrow V_O = V_L$$

$$V_I < -\frac{R_2}{R_1} V_{ref}$$

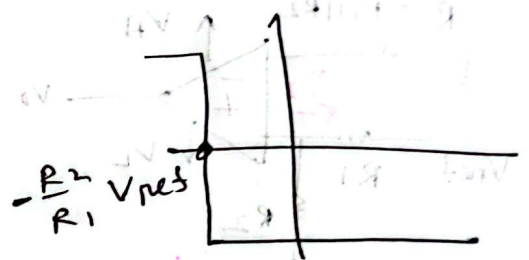

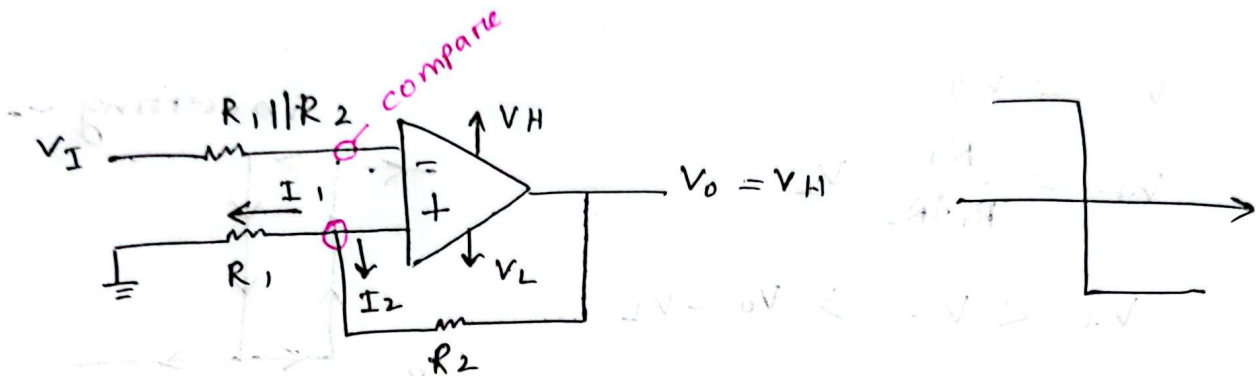Schmitt Trigger \rightarrow transition point 27



Suppose, V_I is a large negative voltage.

$$V_- = V_I$$

$$I_1 + I_2 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_+ + 0}{R_1} + \frac{V_+ - V_O}{R_2} = 0$$

$$\Rightarrow V_+ (R_2 + R_1) = R_1 V_O$$


$$\Rightarrow V_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_O$$

$$V_+ > V_- \Rightarrow V_O = V_H$$

$$\Rightarrow \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_O > V_-$$

$$\Rightarrow V_- < \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_H$$
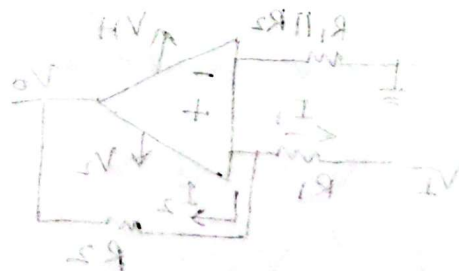
$$\Rightarrow V_{TH} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_H$$



the 0 230
output with output
23 max V_H 23 start
so negative voltage $< V_H$ (2V)
 $V_+ > V_-$, that's why $V_O = V_H$

Suppose, input V_I is a large positive voltage

$$V_- = V_I$$


$$V_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_L$$

$$V_+ < V_- \Rightarrow V_O = V_L$$

$$\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_L < V_I$$

$$\Rightarrow V_I > \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_L$$

inverting

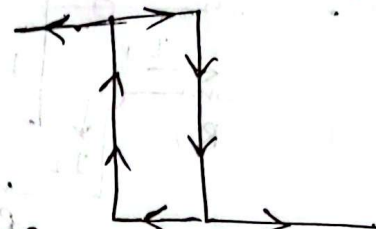


$$V_{TL} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_L \quad \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_H = V_{TH}$$

Hysteresis width = $V_{TH} - V_{TL}$

$$V_{TH} - V_{TL} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (V_H - V_L)$$

non inverting

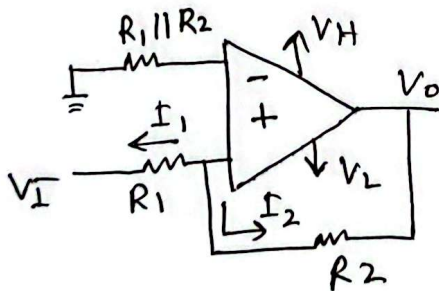

$$V_- = 0$$

$$I_1 + I_2 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_+ - V_I}{R_1} + \frac{V_+ - V_O}{R_2} = 0$$

$$\Rightarrow V_+ (R_1 + R_2) = R_2 V_I + R_1 V_O$$

$$\Rightarrow V_+ = V_I \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_o \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

suppose, V_I large positive $\rightarrow V_o = V_H$

$$V_+ > V_-$$

$$\Rightarrow V_I \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_o \frac{R_1}{R_1 + R_2} > 0$$


$$\Rightarrow V_I > -V_H \frac{R_1}{R_2}$$

\downarrow
 V_o

suppose, V_I large negative $\rightarrow V_o = V_L$

$$V_+ < V_-$$

$$V_I < -V_L \frac{R_1}{R_2}$$

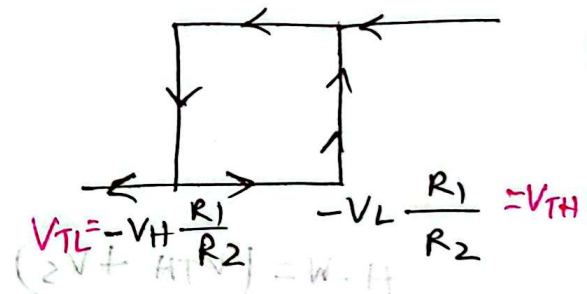


suppose, V_I large negative $\rightarrow V_o = V_L$

$$V_+ < V_-$$

$$V_I < -V_L \frac{R_1}{R_2}$$

$$\begin{aligned} HW &= V_{TH} - V_{TL} \\ &= \left(-V_L \frac{R_1}{R_2} \right) - \left(V_H \frac{R_1}{R_2} \right) \\ &= \frac{R_1}{R_2} (V_H - V_L) \end{aligned}$$

non inverting

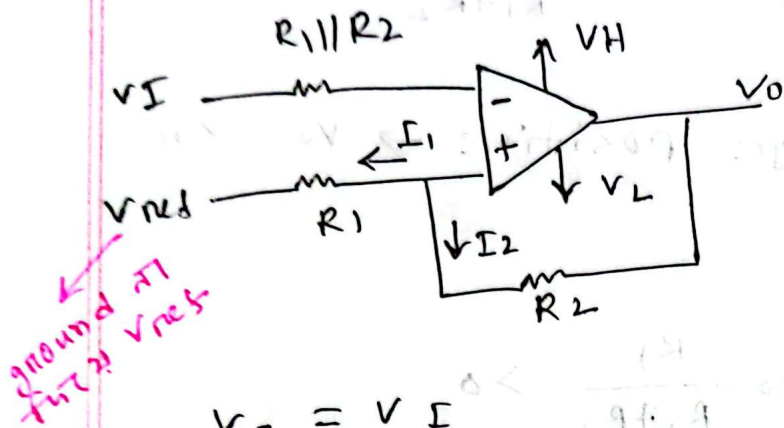

$$V_- = V_I$$

$$\Rightarrow V_+ \rightarrow I_1 + I_2 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_+ - V_{ref}}{R_1} + \frac{V_+ - V_o}{R_2} = 0$$

$$\Rightarrow V_+ = V_{ref} \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_o \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

shifting voltage

$$H.W = (V_{TH} + V_S)$$

$$- (V_{TL} + V_S)$$

$$= V_{TH} - V_{TL}$$

(same)

