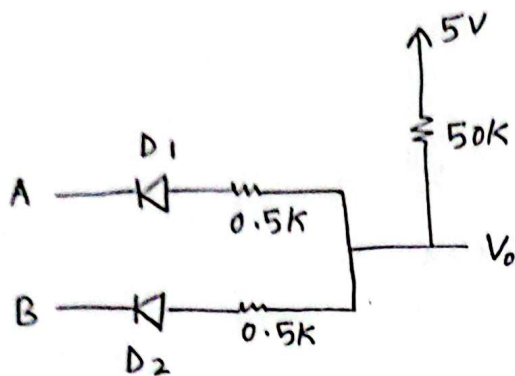


Azmani Sultana

Id 22201949

CSE350


Sec : 13



case 1 : (0,0)

$$I_1 + I_2 = I_3$$
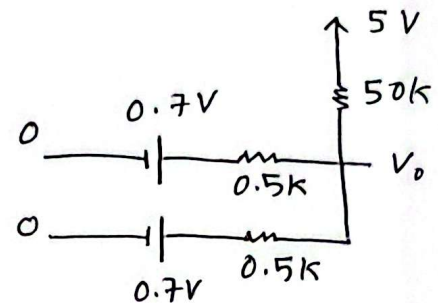
$$\Rightarrow \frac{V_0 - 0 - 0.7}{0.5} + \frac{V_0 - 0 - 0.7}{0.5} = \frac{5 - V_0}{50}$$



$$\Rightarrow 2V_0 - 1.4 = \frac{0.5(5 - V_0)}{50}$$

$$\Rightarrow 100V_0 - 70 = 2.5 - 0.5V_0$$

$$\Rightarrow -72.5 = -100.5V_0$$

$$\Rightarrow V_0 = 0.72V$$

$$I_1 = \frac{V_0 - 0 - 0.7}{0.5} = \frac{0.72 - 0.7}{0.5} = 0.04 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{V_0 - 0 - 0.7}{0.5} = \frac{0.72 - 0.7}{0.5} = 0.04 \text{ mA}$$

$$I_3 = \frac{5 - V_0}{50} = 0.0856 \text{ mA}$$

$$P_{dis} = I_1^2(0.5) + I_2^2(0.5) + I_3^2(50) + 0.7I_1 + 0.7I_2$$

$$= 0.423968 \text{ mW}$$

case 2: (0,1)

$$I_1 = I_3$$

$$\Rightarrow \frac{V_0 - 0 - 0.7}{0.5} = \frac{5 - V_0}{50}$$

$$\Rightarrow 50V_0 - 35 = 2.5 - 0.5V_0$$


$$\Rightarrow 50.5V_0 = 37.5$$

$$\therefore V_0 = 0.74257 \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{V_0 - 0 - 0.7}{0.5} = 0.08 \text{ mA}$$

$$I_3 = \frac{5 - V_0}{50} = 0.0852 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} P_{\text{dis}} &= I_1^2 (0.5) + I_3^2 (50) + 0.7 I_1 \\ &= 0.422152 \text{ mW} \end{aligned}$$

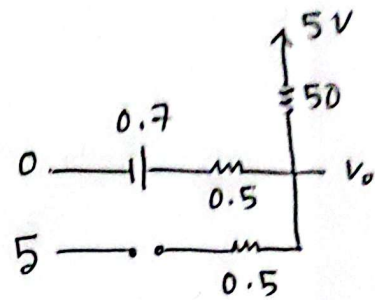


case 3: (1,0)

$$V_0 = 0.74 \text{ V}$$

$$P_{\text{dis}} = 0.422152 \text{ mW}$$

(as same as case 2)

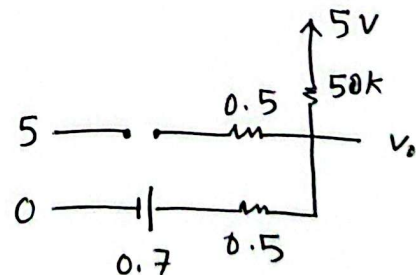


case 4: (1,1)

$$0 = \frac{5 - V_o}{50}$$

$$\Rightarrow V_o = 5 \text{ V}$$

$$I_3 = \frac{5 - V_o}{50} = 0$$

$$P_{\text{dis}} = 0 \text{ mW}$$

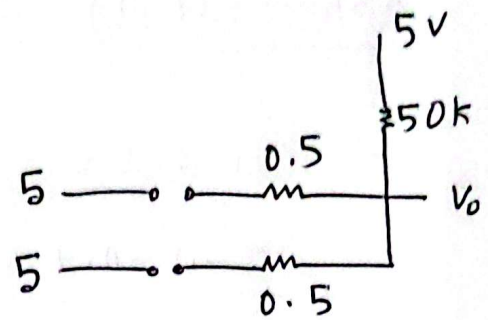

A(V)	B(V)	Output voltage, $V_o$ (V)	Dissipated power (mW)
0	0	0.72	0.423968
0	5	0.74	0.422152
5	0	0.74	0.422152
5	5	5	0