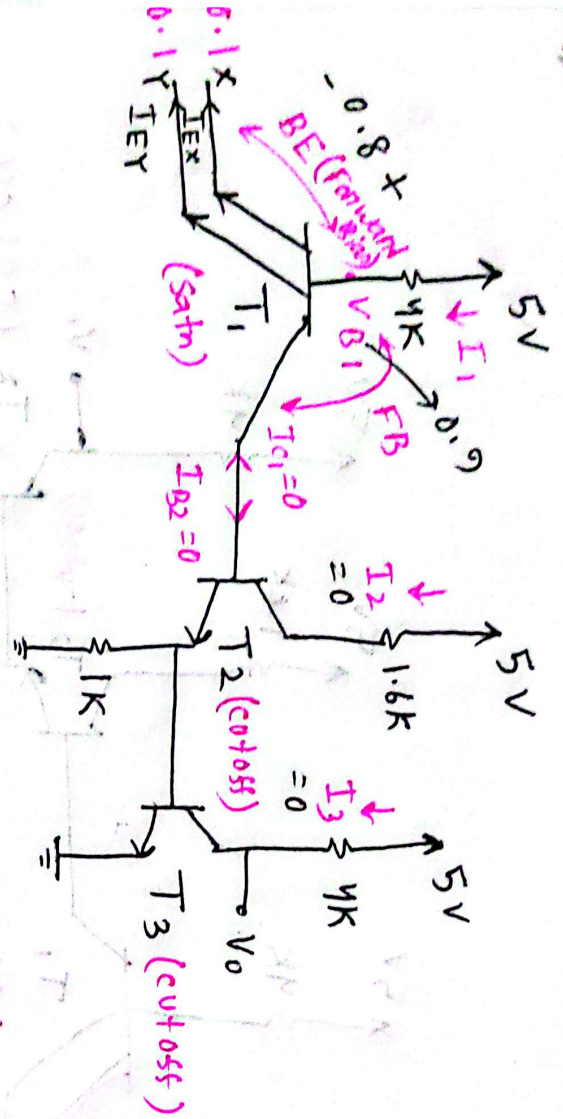


Multi - Emitter Transistor



$V_{BE} = 0.8V$

V_x	V_T	V_o
5	5	Low
0	5	High
5	0	High
0	0	High

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E}$$

$$\alpha = \frac{I_C}{I_{E1}} = \frac{I_C}{I_{E2}} = \frac{I_C}{I_{E3}} = \frac{I_C}{I_{E4}}$$


$$I_1 = \frac{5 - 0.9}{4} = 1.025 \text{ mA} = I_{B1}$$




$$\beta_{\text{forced}} = \frac{I_{C1}}{I_{B1}} = 0 < \beta_F$$

T_1 is in saturation.

$$I_{EX} = I_{EY} = \frac{I_{B1}}{2} = \frac{I_1}{2} = 0.5125 \text{ mA}$$
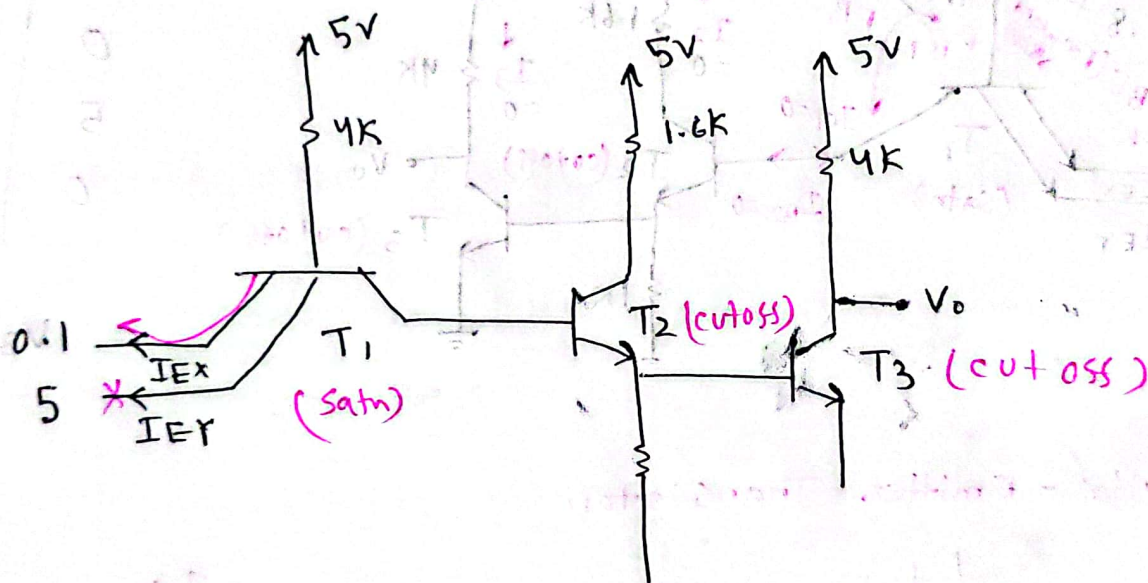
$$P_{\text{dis}} = (5 - 0.9) I_1 + (0.9 - 0.1) I_{EX} \times 2$$




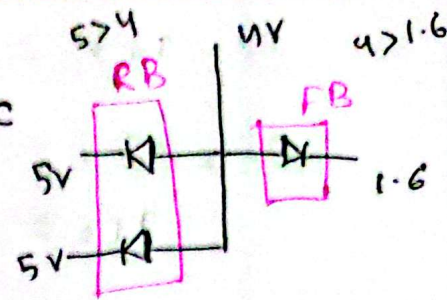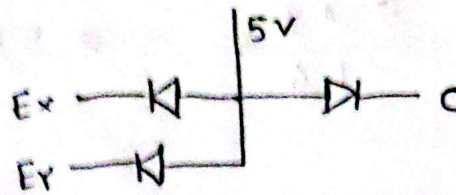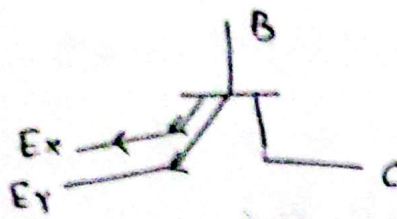

BE Junc
R. B


BC Junc
F. B

(Reverse Active)

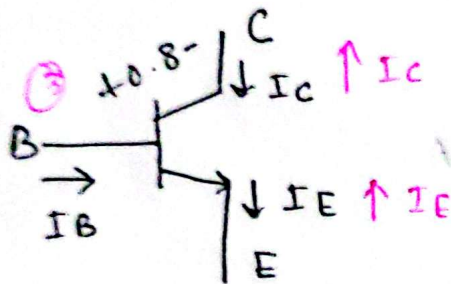

$$\textcircled{1} \beta_R = \frac{I_E}{I_B}$$

$$\textcircled{2} I_C = I_E + I_B$$

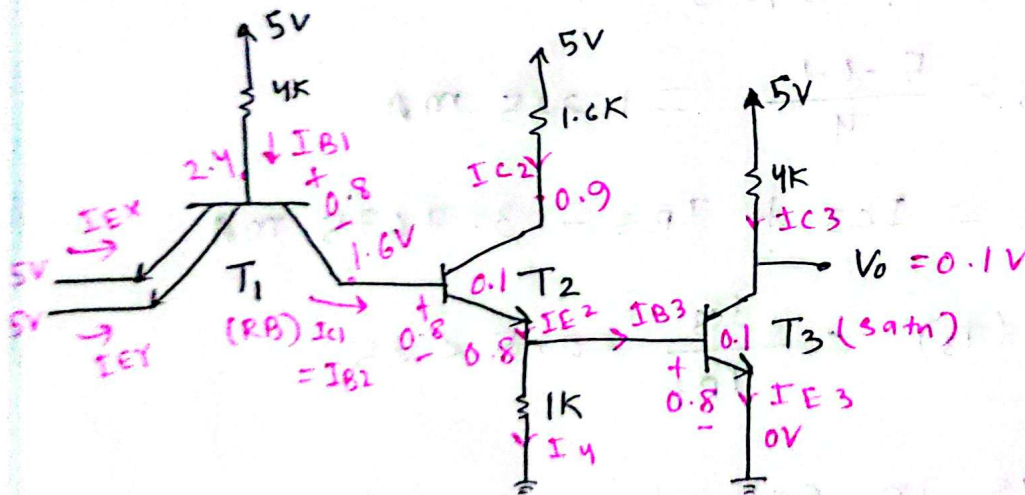

$$\beta_F = 25$$

$$\beta_R = 0.1$$

$$V_{CE} = 0.1V$$

$$V_{BE} = 0.8V$$

$$I_{B1} = \frac{5 - 2.4}{4} = 0.65 \text{ mA}$$

$$\beta_R = \frac{I_{EX}}{I_{B1}} \quad \therefore I_{EX} = I_{EY} = 0.065 \text{ mA}$$

$$I_{C1} = I_{B2} = I_{EX} + I_{EY} + I_{B1} = 0.78 \text{ mA}$$

$$I_{C2} = \frac{5 - 0.9}{1.6} = 2.56 \text{ mA}$$

$$I_{E2} = I_{C2} + I_{B2} = 3.3425 \text{ mA}$$

T_2 :

$$\beta_{\text{force}} = \frac{2.56}{0.78} = 3.28 < 25$$

T_2 is in saturation.

$$I_4 = \frac{0.8 - 0}{1} = 0.8 \text{ mA}$$

$$I_{E2} = I_{B3} + I_4$$

$$I_{B3} = 3.5425 \text{ mA}$$

$$I_{C3} = \frac{5 - 0.1}{4} = 1.225 \text{ mA}$$

$$I_{E3} = I_{C3} + I_{B3} = 3.7675 \text{ mA}$$

$$\beta_{\text{force}}(T_3) = \frac{I_{C3}}{I_{B3}} = 0.5 < 25$$

T_3 is in saturation.

$$\begin{aligned}
 P_{dis} &= (5 - 2.4) I_{B1} + (5 - 2.4) \times I_{Ex} \times 2 \\
 &+ (2.4 - 1.6) I_{B1} + (1.6 - 0.8) I_{B2} \\
 &+ (0.8 - 0) I_4 + (5 - 0.9) I_{C2} \\
 &+ (5 - 0.9) I_{C3} + (0.8 - 0) I_{B3} + (0.9 - 0.8) I_{C2}
 \end{aligned}$$