

Exercise 1

Solution:

- a) Q_1 in saturation, Q_2 & Q_o in cutoff

$$v_{B_1} = 0.1 + v_{BE_1} = 0.1 + 0.8 = 0.9 \text{ V}$$

$$\therefore i_1 = i_{B_1} = \frac{5 - v_{B_1}}{4} = \frac{5 - 0.9}{4} = 1.0225 \text{ mA}$$

All the other currents are zero, since the other two transistors are off.

- b) Q_1 in reverse active, Q_2 & Q_o in saturation

$$v_{B_o} = 0.8 \text{ V}, v_{B_2} = 0.8 + v_{B_o} = 1.6 \text{ V}, v_{B_1} = 0.7 + v_{B_2} = 2.3 \text{ V}, v_{C_2} = v_{E_2} + v_{CE_2} = v_{B_o} + 0.1 = 0.9 \text{ V}$$

$$i_1 = \frac{5 - 2.3}{4} = 0.675 \text{ mA}$$

$$i_x = i_y = \beta_R \times i_1 = 0.1 \times 0.675 = 0.0675 \text{ mA}$$

$$i_{B_2} = i_{C_1} = i_1 + i_x + i_y = 0.675 + 2 \times 0.0675 = 0.81 \text{ mA}$$

$$i_{E_2} = i_{C_2} + i_{B_2} = \frac{5 - 0.9}{1.6} + 0.81 = 2.5725 \text{ mA}$$

c)

d)

- e) Case (0,0)|(0,1)|(1,0):

For driver Q_1 in saturation, Q_2, Q_o in cutoff.

For load Q_1 in reverse active, Q_2, Q_o in saturation.

KCL at output of driver,

$$\frac{5 - V_o}{4} = 4 \times I_L = 4 \times \beta_R \times i_1 = 4 \times 0.1 \times \frac{5 - 2.3}{4} \rightarrow V_o = 3.92 \text{ V}$$

$$\therefore P = (5 - 0.1) \times i_1 + (5 - 3.92) \times \frac{5 - 3.92}{4} = 5.3141 \text{ mW}$$

Case (1,1):

$$I_L = \frac{5 - 0.9}{4} \times \frac{1}{2} = 0.5125$$

$$P = (5 - 0) \times 0.0675 \times 2 + (5 - 0) \times (i_1 + i_{C_2} + i_{C_o}) + 4 \times I_L(0.1 - 0) = 23.397 \text{ mW}$$

Exercise 2

Exercise 3