

TOPIC NAME

DAY


TIME

DATE: / /


## Diode Transistor Logic (DTL)




NAND Gate

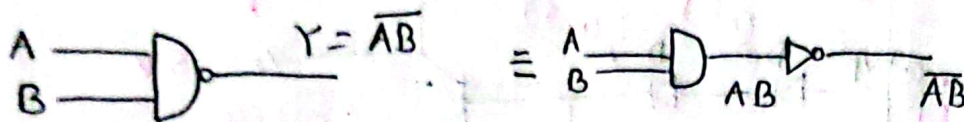

A	B	AB	$Y = \overline{AB}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

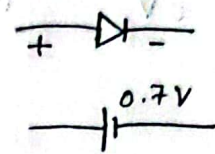

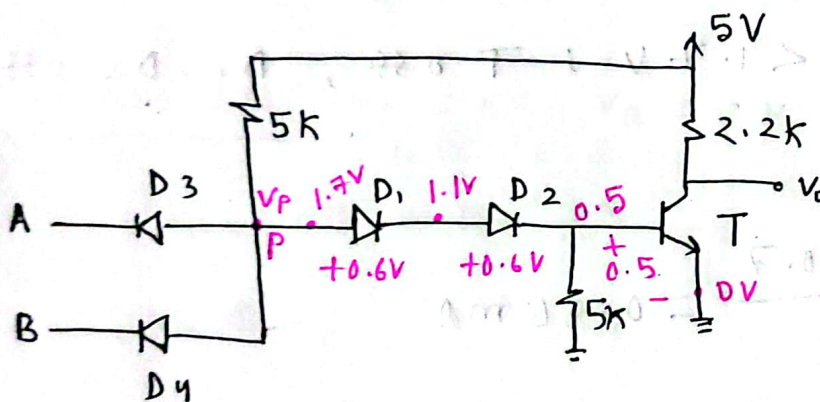if  $V > 0.6V$ ,  
Diode starts conducting



(i)  $V_P > 1.7V$ , T ON (satn)


(ii)  $V_P < 1.7V$ , T OFF (cut off)

T ON (condition):

$$V_{BE} > 0.5V \text{ (T ON)}$$

Voltage at point P must be greater than 1.7V;

$$V_P > 1.7V \text{ [T ON]}$$

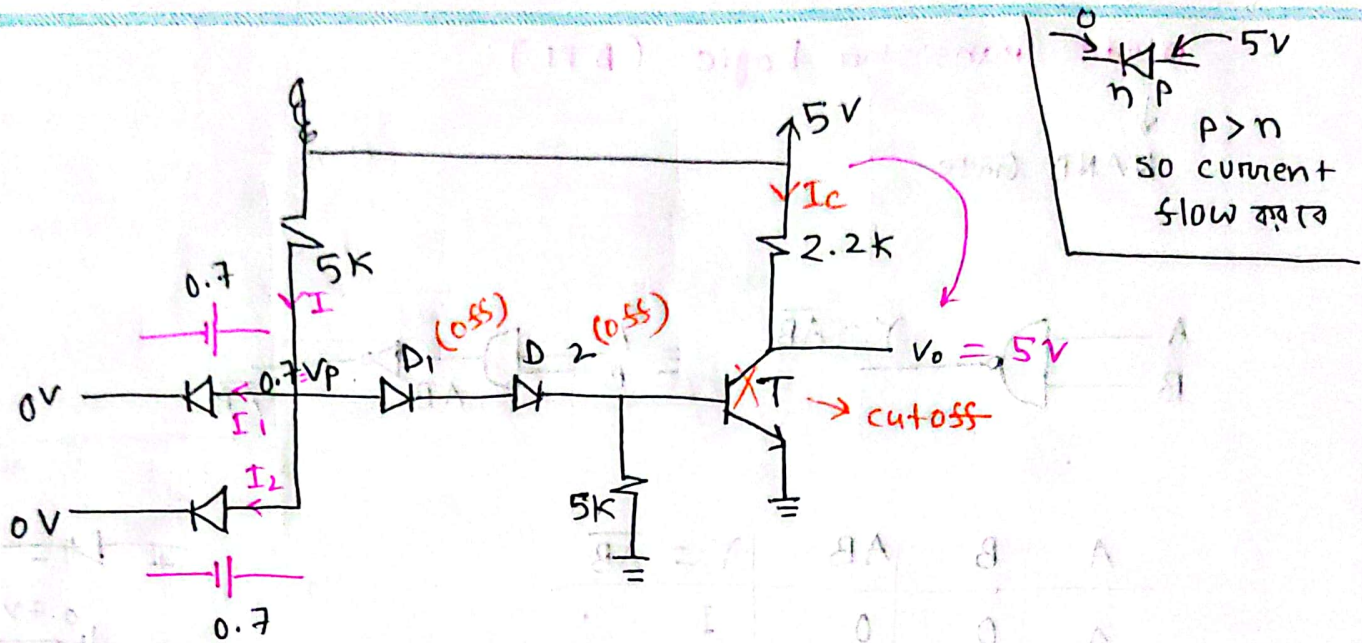

Case 1:  $V_A = 0V$ ,  $V_B = 0V$ , Output = High

$D_3, D_4$  ON

$V_P = 0.7V < 1.7V$ ;  $T$  off,  $D_1, D_2$  off

$$V_o = 5V$$

$$I_c = 0$$

$$I = \frac{5 - 0.7}{5} = 0.86 \text{ mA}$$

$$I_1 = I_2 = 0.43 \text{ mA} = \frac{I}{2}$$

$$P_{dis} = (5 - 0.7)I + (0.7 - 0)I_1 + (0.7 - 0)I_2$$

$$= 4.3 \text{ mW}$$

Alternative  $\rightarrow P_{dis} = I^2(5) + 0.7I_1 + 0.7I_2$   
 $= 4.3 \text{ mW}$




TOPIC NAME : \_\_\_\_\_

DAY : \_\_\_\_\_

TIME : \_\_\_\_\_

DATE : / /

$V_A$	$V_B$	$V_o$	$P_{dis}$
0	0	5	4.3 mW
0	5	5	4.3 mW
5	0	5	4.3 mW
5	5	0.2	11.14 mW

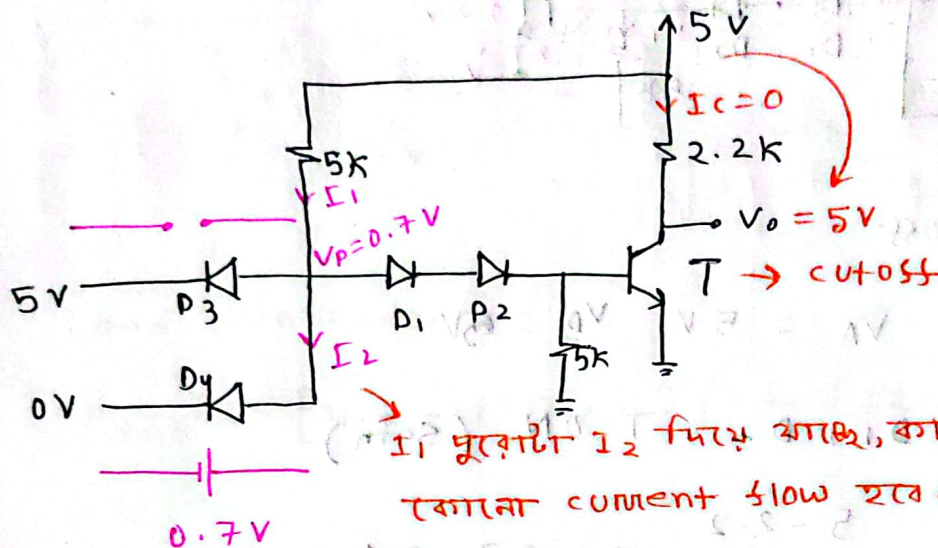

$I_1$  বুরোট  $I_2$  দিয়ে আছে, কারণ  $D_3$  এর মধ্য দিয়ে কোন current flow হবে না।

Case 2 and 3 identical

Case 2/3:  $V_A = 5V$ ,  $V_B = 0V$ , Output high

$D_3$  off,  $D_4$  on

$V_P = 0.7V < 1.7V$ ;  $D_1, D_2, T$  off

$V_o = 5V$


$$I_1 = \frac{5 - 0.7}{5} = 0.86 \text{ mA}$$

$$I_2 = I_1 = 0.86 \text{ mA}$$

$$P_{dis} = (5 - 0) I_1$$

$$= 4.3 \text{ mW}$$

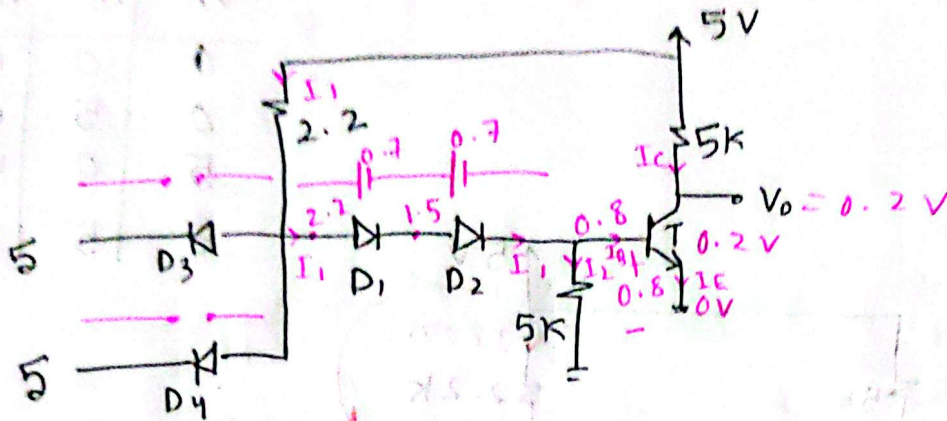Alternative  $\rightarrow P_{dis} = I_1^2 (5) + 0.7 I_2 = 4.3 \text{ mW}$



$D_3, D_4$  off

case 1:  $V_A = 5V, V_B = 0.5V$

Let  $D_1, D_2, T$  ON (Satn)

$$I_1 = \frac{5 - 2.2}{2.2} = 1.27 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{0.8 - 0}{5} = 0.16 \text{ mA}$$

$$I_B = I_1 - I_2 = 1.11 \text{ mA}$$

$$I_C = \frac{5 - 0.2}{5} = 0.96 \text{ mA}$$


$$P_{dis} = (5 - 0.8) I_1 + (0.8 - 0) I_2 + (5 - 0) I_C + (0.8 - 0) I_B$$

$$= 11.14 \text{ mW}$$

$$P_{dis} = I_1^2 (2.2) + 0.7 I_1 + 0.7 I_1 + I_2^2 (5) + I_C^2 (5) + 0.8 I_B + 0.2 I_E$$



## DTL Fanout

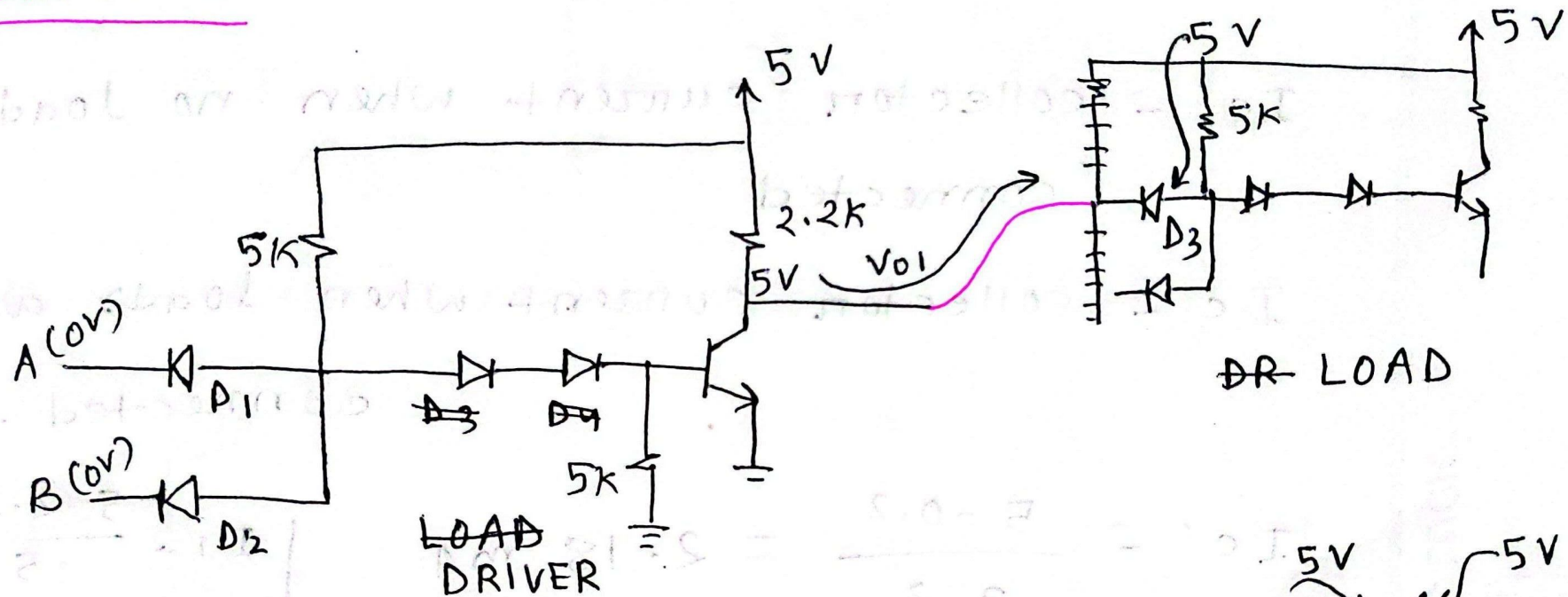

case 1:  $(A=0V, B=0V)$ , Output high

$V_{01} = 5V$ , D3 off


Load and driver are disconnected

$f_{anout} = \infty$

case 2:  $A = 0V$ ,  $B = 5V$ , Output high

$V_{01} = 5V$ ; D3 off

$\beta_{forced} = \infty$

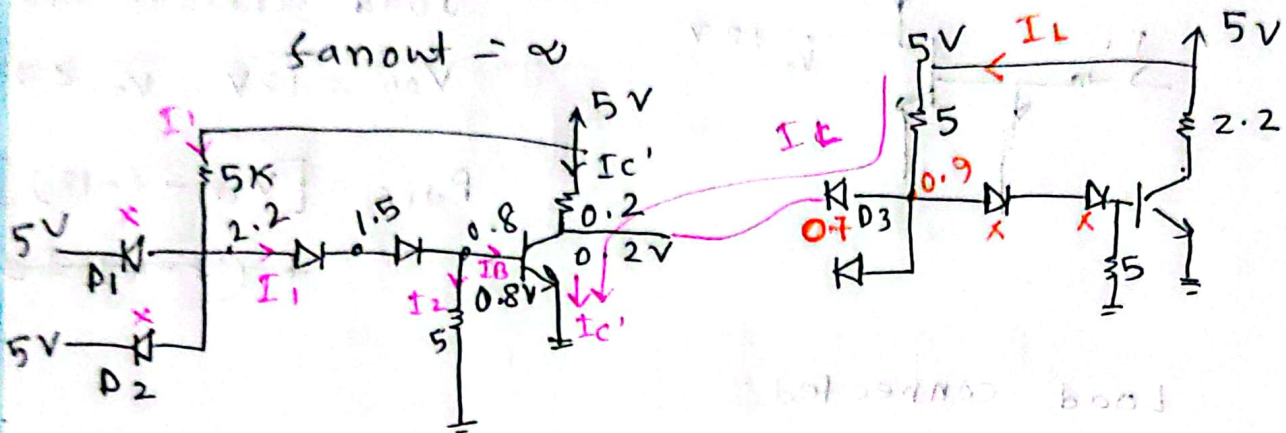

case 3:  $A = 5V$ ,  $B = 5V$ , (D3 ON), Output low

$I_{c'}$  = collector current when no load is connected

$I_c$  = collector current when loads are connected.

$$I_{c'} = \frac{5 - 0.2}{2.2} = 2.18 \text{ mA}$$

$$I_L = \frac{5 - 0.2 - 0.7}{5} = 0.82 \text{ mA}$$

$$I_c = I_{c'} + N I_L$$

$$= 2.18 + N \times 0.82$$

$$12 = 2.18 + N \times 0.82$$

$$\therefore N = 11.97 \sim 11$$

$$I_1 = \frac{5 - 2.2}{5} = 0.56$$

$$I_2 = \frac{0.8}{5} = 0.16$$

$$I_1 = I_2 + I_B$$

$$\therefore I_B = 0.4 \text{ mA}$$

$$\beta_{forced} = 30$$

$$\frac{I_c}{I_B} = 30$$

$$\therefore I_c = 12 \text{ mA}$$

©Azmarī Sultana

TOPIC NAME : \_\_\_\_\_

DAY : \_\_\_\_\_

TIME : \_\_\_\_\_ DATE : 2 / 3 / 25

satn :  $\beta_{\text{forced}} < \beta_F$

if  $I_c \uparrow$  ,  $\beta_{\text{forced}} \uparrow$

Transition :  $\beta_{\text{forced}} = \beta_F$

Fanout =  $\min(\alpha, 11) = 11$