

Azmani Sultana

Id : 22201949


Section: 13

CSE350

Assignment 02

# Assignment 2

(1)

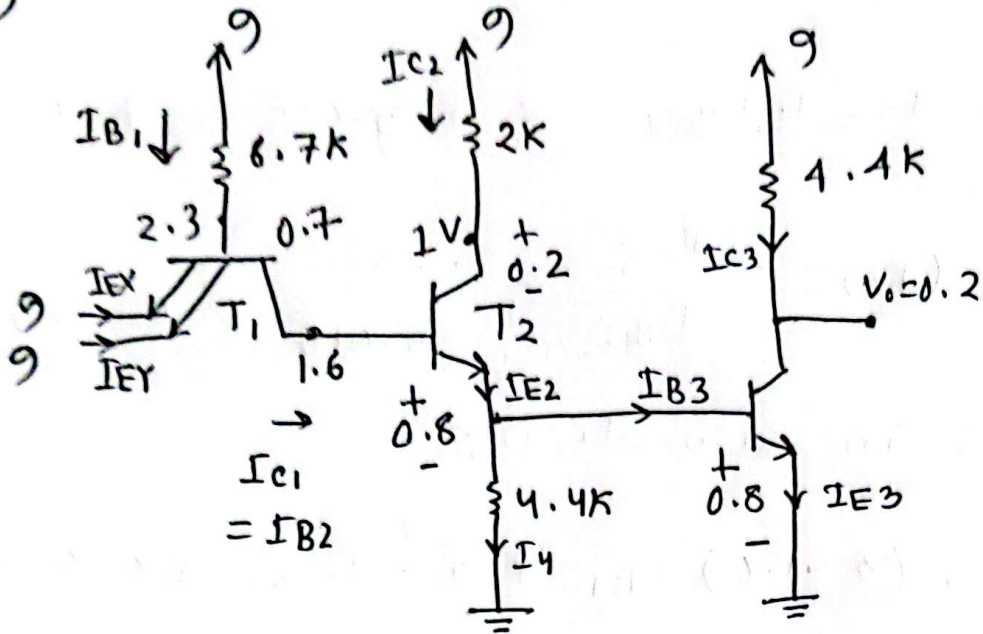

$$V_{BE}(sat) = 0.8V$$

$$V_{CE}(sat) = 0.2V$$

$$V_{BC}(RA) = 0.7V$$

$$\beta_F = 30$$

$$\beta_R = 0.1$$

$$I_{B1} = \frac{9 - 2.3}{6.7} = 1 \text{ mA}$$

$$\beta_R = \frac{I_{EX}}{I_{B1}}$$

$$\therefore I_{EX} = I_{EY} = 1 \times 0.1 = 0.1 \text{ mA}$$

$$I_{C1} = I_{B2} = I_{EX} + I_{EY} + I_{B1} = 0.1 + 0.1 + 1 = 1.2 \text{ mA}$$

$$I_{C2} = \frac{9 - 1}{2} = 4 \text{ mA}$$

$$I_{E2} = I_{C2} + I_{B2}$$

$$= 4 + 1.2 = 5.2 \text{ mA}$$

$$\beta_{forced} = \frac{4}{1.2} = 3.33 \text{ mA} < \beta_F$$

$\therefore T_2$  is in saturation.

$$I_4 = \frac{0.8 - 0}{4.4} = 0.18 \text{ mA}$$

$$I_{B3} = I_{E2} - I_4 = 5.2 - 0.18 = 5.018 \text{ mA}$$

$$I_{C3} = \frac{9 - 0.2}{4.4} = 2 \text{ mA}$$

$$I_{E3} = I_{C3} + I_{B3} = 2 + 5.018 = 7.018 \text{ mA}$$

$$\beta_{\text{force}}(T_3) = \frac{I_{C3}}{I_{B3}} = \frac{2}{5.018} = 0.398 < \beta_F$$

$T_3$  is in saturation.

$$\begin{aligned} P_{\text{dis}} &= (9 - 1.6) I_{B1} + (9 - 2.3) I_{E2} \times 2 \\ &\quad + (1.6 - 0.8) I_{B2} + (9 - 0.8) I_{C2} \\ &\quad + (0.8 - 0) I_4 + (9 - 0) I_{C3} + (0.8 - 0) I_{B3} \\ &= 64.5584 \text{ mW} \end{aligned}$$


(2)

$$P_{\text{dis}} = 1.23 \text{ mW}$$

When both inputs are low (0,0),  $T_1$  saturation mode,  $T_2, T_3$  cutoff mode.

$$I_1 = \frac{9 - 0.8}{R_1}$$
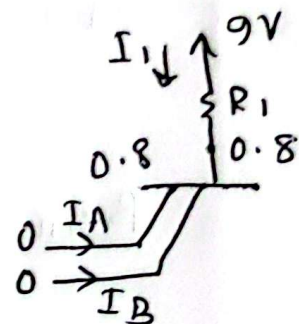
$$I_A = I_B = \frac{I_1}{2} = \frac{9 - 0.8}{2R_1}$$



$$\begin{aligned} P_{\text{dis}} &= (9 - 0.8) I_1 + (0.8 - 0) I_A \times 2 \\ \Rightarrow 1.23 &= \frac{(9 - 0.8)(9 - 0.8)}{R_1} + \frac{0.8(9 - 0.8) \times 2}{2R_1} \end{aligned}$$

$$\therefore R_1 = 60 \text{ k}\Omega$$